



DAY-14

#100DAYSOFRTL

Aim:- Implementation of BCD adder Using Verilog.


RTL CODE:-

```
1 //DATE:-14/01/2024
2 //4-BIT BCD ADDER
3 module BCD_Adder(
4     input [3:0] A,B,
5     input Cin, output reg [7:0] Sum,
6     output reg Cout);
7     reg [7:0] Temp_Sum;
8     always @(*)
9     begin
10         Temp_Sum=A+B+Cin;
11         if(Temp_Sum>9) begin
12             Temp_Sum=Temp_Sum+4'b0110;
13             Cout=1;
14             Sum=Temp_Sum[7:0];
15         end
16         else begin
17             Cout=0;
18             Sum=Temp_Sum[7:0];
19         end
20     end
21 endmodule
```

OUTPUT:-

A= 6,B=12,Cin=0,Sum=00011000,Cout=1
A= 6,B= 1,Cin=1,Sum=00001000,Cout=0
A= 6,B= 7,Cin=1,Sum=00010100,Cout=1
A= 7,B= 4,Cin=1,Sum=00010010,Cout=1
A= 8,B= 5,Cin=0,Sum=00010011,Cout=1

WAVEFORMS:-

 

TESTBENCH:-

```
1 module BCDadder_tb();
2   reg [3:0] A,B;
3   reg Cin;
4   wire [7:0] Sum;
5   wire Cout;
6   BCD_Adder dut(.A(A),.B(B),.Cin(Cin),.Sum(Sum),.Cout(Cout));
7   initial begin
8     $monitor("A=%d,B=%d,Cin=%d,Sum=%b,Cout=%d",A,B,Cin,Sum,Cout);
9     A=6; B=12;
10    Cin=0;
11    #10;
12    A=6; B=1;
13    Cin=1;
14    #10;
15    A=6; B=7;
16    Cin=1;
17    #10;
18    A=7; B=4;
19    Cin=1;
20    #10;
21    A=8; B=5;
22    Cin=0;
23    #10;
24  end
25  initial begin
26    #90;
27    $finish();
28  end
29 endmodule
```

SCHEMATIC:-

