



DAY-85

#100DAYSOFRTL


Aim:- Implementation of Asynchronous 5-bit Ripple Up Counter using T FlipFlop.

RTL CODE:-

```
//////DATE:-25/03/2024
//////DAY-85
//////Implementation of Asynchronous 5-bit Ripple Up Counter
module Day_85(input clk,rst, output [4:0] q);
  tFF T1(clk,rst,1'b1,q[0]);
  tFF T2(q[0],rst,1'b1,q[1]);
  tFF T3(q[1],rst,1'b1,q[2]);
  tFF T4(q[2],rst,1'b1,q[3]);
  tFF T5(q[3],rst,1'b1,q[4]);
endmodule

module tFF(input clk,rst,T, output reg q);
  always@(negedge clk) begin
    if(rst)
      q<=0;
    else begin
      case(T)
        1'b0:q=q;
        1'b1:q=~q;
      endcase
    end
  end
endmodule
```


WAVEFORMS:-

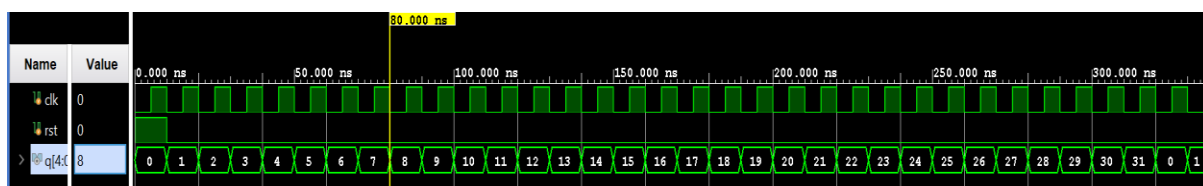

TESTBENCH:-

```
module Day_85_tb();  
  reg clk,rst;  
  wire [4:0] q;  
  Day_85 uut(clk,rst,q);  
  always #5 clk=~clk;  
  initial clk=0;  
  initial begin  
    rst=1; #10;  
    rst=0;  
    #20;  
  end  
end  
endmodule
```

SCHEMATIC:-

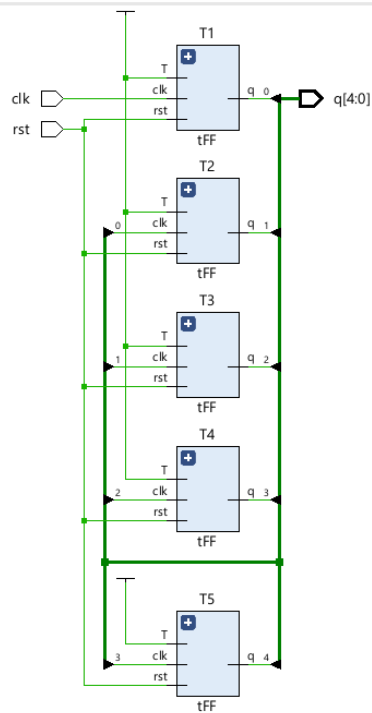

=====