



DAY-46

#100DAYSOFRTL

Aim:- Implementation of SR Flipflop using Verilog.

RTL CODE:-

```
1 //DAY-46
2 //Date:-15/02/2024
3 //Implementation of SR FlipFlop
4 module Day_46(input S,R, rst,clk,
5 output reg q,qbar);
6 always @(posedge clk) begin
7 if(rst) begin
8 q<=0; qbar<=1;
9 end
10 else begin
11 case({S,R})
12 2'b00:{q,qbar}<={q,qbar};
13 2'b01:{q,qbar}<={1'b0,1'b1};
14 2'b10:{q,qbar}<={1'b1,1'b0};
15 2'b11:{q,qbar}<={1'bX,1'bX};
16 default: begin end
17 endcase
18 end
19 end
20 endmodule
21
```

TESTBENCH:-

```
1 module Day_46_tb();
2 reg S,R,rst,clk;
3 wire q,qbar;
4 Day_46 uut(S,R,rst,clk,q,qbar);
5 always #5 clk=~clk;
6 initial clk=0;
7 initial begin
8 rst=1; #10;
9 rst=0;
10 {S,R}=2'b00; #10;
11 $display("S=%b,R=%b,q=%b,qbar=%b",S,R,q,qbar);
12 {S,R}=2'b01; #10;
13 $display("S=%b,R=%b,q=%b,qbar=%b",S,R,q,qbar);
14 {S,R}=2'b10; #10;
15 $display("S=%b,R=%b,q=%b,qbar=%b",S,R,q,qbar);
16 {S,R}=2'b11; #10;
17 $display("S=%b,R=%b,q=%b,qbar=%b",S,R,q,qbar);
18 $finish();
19 end
20 endmodule
```

OUTPUT:-


S=0,R=0,q=0,qbar=1

S=0,R=1,q=0,qbar=1

S=1,R=0,q=1,qbar=0

S=1,R=1,q=x,qbar=x

WAVEFORMS:-

 

SCHEMATIC:-

