



## DAY-22

### #100DAYSOFRTL

**Aim:-** Implementation of 8x1 Mux using 2x1 Mux by instantiating in Verilog.

### RTL CODE:-

```
//////DATE:-22/01/2024
//////Implementation of 8X1 MUX using 2X1 MUX
module Mux1_2x1(input [1:0] A,
input Sel, output y);
○ assign y=Sel?A[1]:A[0];
endmodule

module Day_22(input [7:0] A, input [2:0] Sel,
output y);
wire [5:0] w;
Mux1_2x1 A1(A[1:0],Sel[0],w[0]);
Mux1_2x1 A2(A[3:2],Sel[0],w[1]);
Mux1_2x1 A3(A[5:4],Sel[0],w[2]);
Mux1_2x1 A4(A[7:6],Sel[0],w[3]);
Mux1_2x1 A5(w[1:0],Sel[1],w[4]);
Mux1_2x1 A6(w[3:2],Sel[1],w[5]);
Mux1_2x1 A7(w[5:4],Sel[2],y);
endmodule
```


### OUTPUT:-

```
A=00100100, Sel=1, y=0
A=00001001, Sel=3, y=1
A=00001101, Sel=5, y=0
A=01100101, Sel=2, y=1
A=00000001, Sel=5, y=0
A=01110110, Sel=5, y=1
A=11101101, Sel=4, y=0
A=11111001, Sel=6, y=1
A=11000101, Sel=2, y=1
A=11100101, Sel=7, y=1
A=00010010, Sel=7, y=0
A=11110010, Sel=6, y=1
A=11101000, Sel=5, y=1
A=01011100, Sel=5, y=0
A=00101101, Sel=5, y=1
```


## TESTBENCH:-

```
module Day22_tb();  
  reg [7:0] A;  
  reg [2:0] Sel;  
  wire y;  
  Day_22 uut (A,Sel,y);  
  initial begin  
    for(integer i=0; i<20; i=i+1) begin  
      A=$random();  
      Sel=$random();  
      #10;  
      $display("A=%b,Sel=%d,y=%d",A,Sel,y);  
      #10;  
    end  
  end  
  initial begin  
    #300;  
    $finish();  
  end  
endmodule
```

## WAVEFORMS:-

 

## SCHEMATIC:-

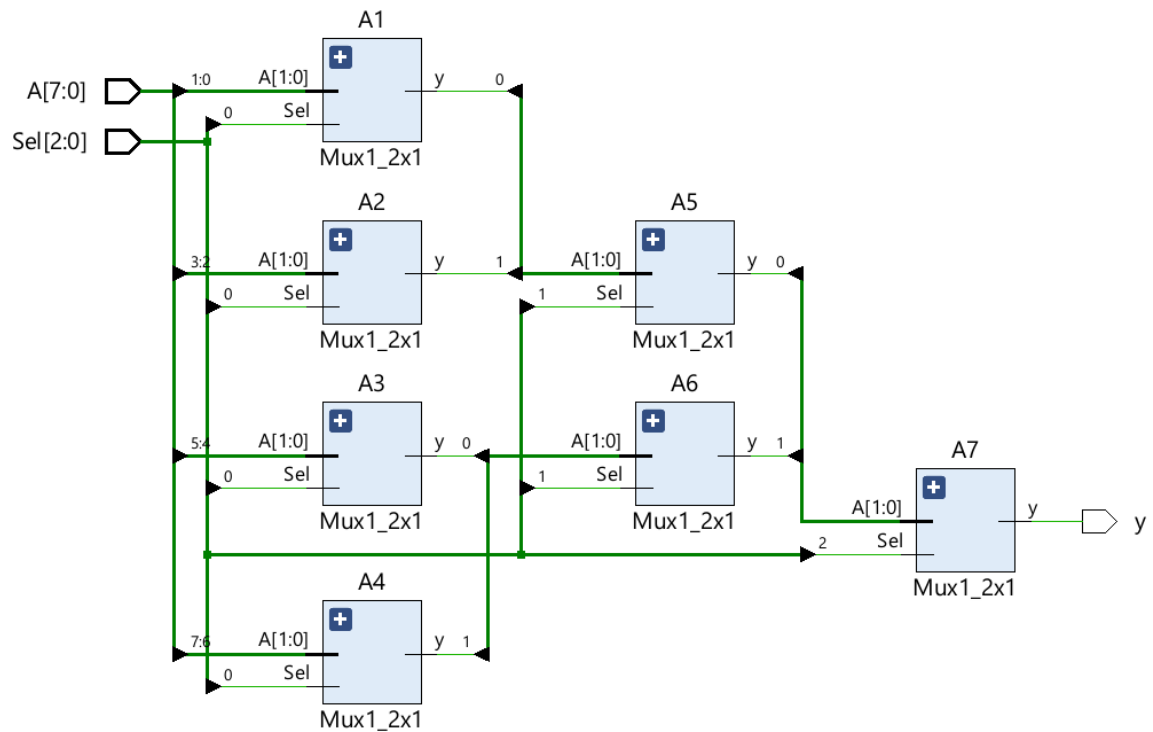

---