



DAY-67


#100DAYSOFRTL

Aim:- Implementation of **SR F/F TO JK F/F** using Verilog.

RTL CODE:-

```
1 //DATE:-07/03/2024
2 //DAY-67
3 //IMPLEMENTATION OF SR F/F TO JK F/F
4 module Day_67(input clk,rst,J,K,
5 output q,
6 output qbar);
7 wire w1,w2;
8 and g1(w1,J,qbar);
9 and g2(w2,K,q);
10 SRff Dut(.clk(clk),.rst(rst),.S(w1),.R(w2),.q(q),.qbar(qbar));
11 endmodule
12
13 module SRff(input clk,rst,S,R,
14 output reg q,
15 output qbar);
16 always@(posedge clk) begin
17 if(rst) q<=0;
18 else begin
19 case({S,R})
20 2'b00:q<=q; ///No change
21 2'b01:q<=0; ///reset
22 2'b10:q<=1; ///set
23 2'b11:q<=1'bX; ///Invalid inputs
24 endcase
25 end
26 end
27 assign qbar=~q;
28 endmodule
```

WAVEFORMS:-

 

TESTBENCH:-

```
1 module Day_67_tb();
2   reg clk,rst,J,K;
3   wire q,qbar;
4   Day_67 uut(clk,rst,J,K,q,qbar);
5   always #5 clk=~clk;
6   initial clk=0;
7   initial begin
8     rst=1; #10;
9     rst=0;
10    J=0; K=0; #10;
11    $display("J=%d,K=%d,q=%d,qbar=%d",J,K,q,qbar);
12    J=0; K=1; #10;
13    $display("J=%d,K=%d,q=%d,qbar=%d",J,K,q,qbar);
14    J=1; K=0; #10;
15    $display("J=%d,K=%d,q=%d,qbar=%d",J,K,q,qbar);
16    J=1; K=1; #10;
17    $display("J=%d,K=%d,q=%d,qbar=%d",J,K,q,qbar);
18    J=1; K=0; #10;
19    $display("J=%d,K=%d,q=%d,qbar=%d",J,K,q,qbar);
20    J=1; K=1; #10;
21    $display("J=%d,K=%d,q=%d,qbar=%d",J,K,q,qbar);
22    $finish();
23  end
24 endmodule
```

SCHEMATIC:-

