



## DAY-49

### #100DAYSOFRTL

**Aim:-** Implementation of T Flip-Flop using Verilog.

#### RTL CODE:-

```
//////DAY-49
//////DATE:-18/02/2024
//////Implementation of T-Flipflop
module Day_49(input clk,rst,T,
output reg q, output qbar);
  always @(posedge clk) begin
    if(rst) begin
      q<=0;
    end
    else begin
      case(T)
        1'b0:{q}={q};
        1'b1:{q}={~q};
      endcase
    end
  end
  assign qbar=~q;
endmodule
```

#### TESTBENCH:-

```
module Day_49_tb();
  reg clk,rst,T;
  wire q,qbar;
  Day_49 uut(clk,rst,T,q,qbar);
  always #5 clk=~clk;
  initial clk=0;
  initial begin
    rst=1; #10;
    rst=0;
    T=1'b0; #10;
    $display("T=%b,q=%b,qbar=%b",T,q,qbar);
    T=1'b1; #10;
    $display("T=%b,q=%b,qbar=%b",T,q,qbar);
    T=1'b0; #10;
    $display("T=%b,q=%b,qbar=%b",T,q,qbar);
    T=1'b1; #10;
    $display("T=%b,q=%b,qbar=%b",T,q,qbar);
    $finish();
  end
endmodule
```

## OUTPUT:-


T=0, q=0, qbar=1

T=1, q=1, qbar=0


T=0, q=1, qbar=0

T=1, q=0, qbar=1

## WAVEFORMS:-

 

## SCHEMATIC:-

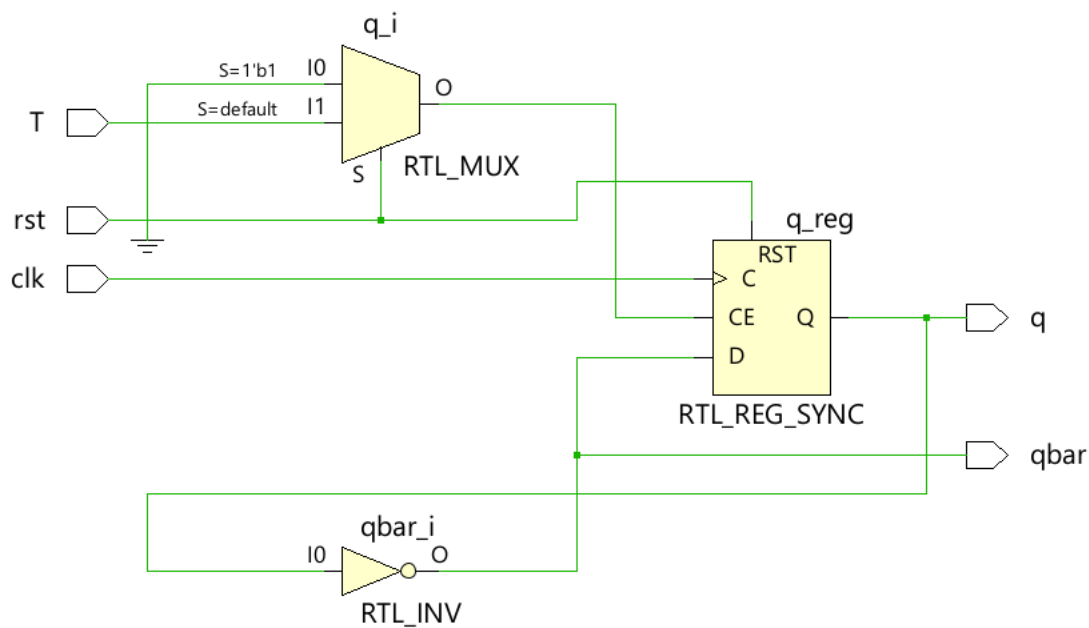

=====