



## DAY-48

### #100DAYSOFRTL

**Aim:-** Implementation of D Flipflop using Verilog.

#### RTL CODE:-

```
///DAY-48
///DATE:-17/02/2024
///Implementation of D-Flipflop
module Day_48(input D,clk,rst,
output reg q,qbar);
○ always @(posedge clk) begin
○ if(rst) begin
○ q<=0;
○ qbar<=1;
○ end
○ else begin
○ case (D)
○ 1'b0:{q,qbar}<={1'b0,1'b1};
○ 1'b1:{q,qbar}<={1'b1,1'b0};
○ endcase
○ end
○ end
endmodule
```

#### TESTBENCH:-


```
module Day_48_tb();
reg D,clk,rst;
wire q,qbar;
Day_48 uut(D,clk,rst,q,qbar);
○ always #5 clk=~clk;
○ initial clk=0;
○ initial begin
○ rst=1; #10;
○ rst=0;
○ D=0; #10;
○ $display("D=%b,q=%b,qbar=%b",D,q,qbar);
○ D=1; #10;
○ $display("D=%b,q=%b,qbar=%b",D,q,qbar);
○ →$finish();
○ end
endmodule
```

## OUTPUT:-

D=0, q=0, qbar=1

D=1, q=1, qbar=0

## WAVEFORMS:-

 

## SCHEMATIC:-

