



DAY-33

#100DAYSOFRTL

Aim:- Implementation of 1-Bit Comparator Using 4x1 Mux.

RTL CODE:-

```
//////DATE:-02/02/2024
//////Implementation of 1 BIT Comparator using 4x1 Mux
module Mux3_4x1(input in1,in2,in3,in4,
input s0,s1, output y);
○ assign y=s1?(s0?in4:in3):(s0?in2:in1);
endmodule

module Comp_Mux(input A0,B0,
output L,E,G);
Mux3_4x1 U1(1'b1,1'b0,1'b0,1'b1,A0,B0,E);///equal-0
Mux3_4x1 U2(1'b0,1'b1,1'b0,1'b0,A0,B0,L);///lesesr than 0
Mux3_4x1 U3(1'b0,1'b0,1'b1,1'b0,A0,B0,G);///greater than 0
endmodule
```


TESTBENCH:-

```
module Comp_Mux_tb();
reg A0,B0;
wire L,E,G;
Comp_Mux uut(A0,B0,L,E,G);
initial begin
○ for (int i=0; i<15; i=i+1) begin
○ A0=$random();
○ B0=$random();
○ #10;
○ $display("A0=%d,B0=%d,L=%d,E=%d,G=%d",A0,B0,L,E,G);
○ #10;
end
end
initial begin
○ #300;
○ ➔ $finish();
end
endmodule
```

OUTPUT:-

A0=0, B0=1, L=0, E=0, G=1
A0=1, B0=1, L=0, E=1, G=0
A0=1, B0=1, L=0, E=1, G=0
A0=1, B0=0, L=1, E=0, G=0
A0=1, B0=1, L=0, E=1, G=0
A0=0, B0=1, L=0, E=0, G=1
A0=1, B0=0, L=1, E=0, G=0
A0=1, B0=0, L=1, E=0, G=0
A0=1, B0=0, L=1, E=0, G=0
A0=1, B0=1, L=0, E=1, G=0
A0=0, B0=1, L=0, E=0, G=1
A0=0, B0=1, L=0, E=0, G=1
A0=1, B0=1, L=0, E=1, G=0

WAVEFORMS:-

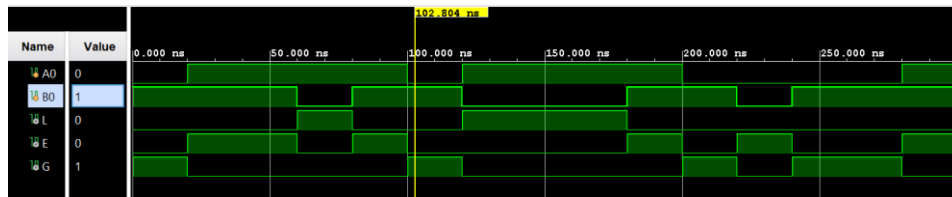

SCHEMATIC:-

