



DAY-39

#100DAYSOFRTL

Aim:- Implementation of Tri-state Buffer.

RTL CODE:-

```
//////DAY-39
//////DATE:-08/02/2024
//////Implemenation of Tristate buffer in verilog
module Tristate_Buf(input A,en,
output reg Y);
○ always @(A or en) begin
○ if(en) begin
○ Y=A;
○ end
○ else begin
○ Y=1'bz;
○ end
○ end
○ endmodule
```


TESTBENCH:-

```
module Tristate_Buf_tb();
reg A,en;
wire Y;
//////Unit Under Test
Tristate_Buf uut(A,en,Y);
initial begin
○ for(int i=0; i<10; i++) begin
○ A=$random();
○ en=$random();
○ #10;
○ $display("A=%d,en=%d,Y=%d",A,en,Y);
○ #10;
○ end
○ end
○ initial begin
○ #130;
○ →$finish;
○ end
○ endmodule
```


OUTPUT:-

A=0, en=1, Y=0
A=1, en=1, Y=1
A=1, en=1, Y=1
A=1, en=0, Y=z
A=1, en=1, Y=1
A=0, en=1, Y=0
.....

SCHEMATIC:-

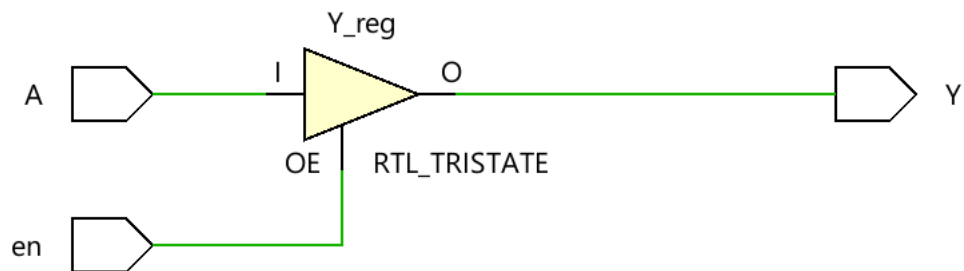

WAVEFORMS:-

 

=====