 




## DAY-80

### #100DAYSOFRTL

**Aim:-** Implementation of **Serial-in Serial-Out Shift Register**.



### RTL CODE:-


```
//////DATE:-20/03/2024
//////DAY-80
//////Implementation of Serial-in Serial-Out
module Day_80(input clk,rst,si, output so);
wire [3:0] w;
dff DFF1(clk,rst,si,w[3]);
dff DFF2(clk,rst,w[3],w[2]);
dff DFF3(clk,rst,w[2],w[1]);
dff DFF4(clk,rst,w[1],w[0]);
○ assign so=w[0];
endmodule

module dff(input clk,rst,D,
output reg q);
○ always @(posedge clk) begin
○ if(rst) begin
○ q<=0;
end
else begin
○ case (D)
○ 1'b0:q=1'b0;
○ 1'b1:q=1'b1;
endcase
end
end
endmodule
```

## TESTBENCH:-

```
module Day_80_tb();  
  reg clk,rst,si;  
  wire so;  
  Day_80 uut(clk,rst,si,so);  
  always #5 clk=~clk;  
  initial clk=0;  
  initial begin  
    rst=1; #10;  
    rst=0;  
    si=1; #10;  
    si=0; #10;  
    si=1; #10;  
    si=0; #10;  
    #200;  
    $finish();  
  end  
endmodule
```

## WAVEFORMS:-

 

## SCHEMATIC:-

