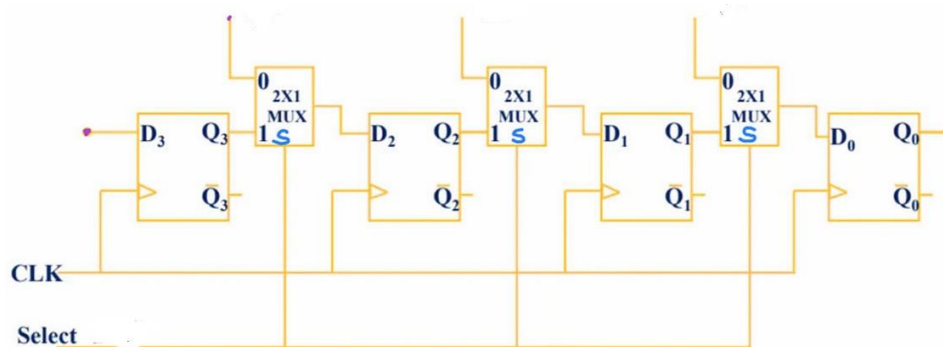




## DAY-84

### #100DAYSOFRTL

**Aim:-** Implementation of Parallel-in Serial-Out Shift Register.



### RTL CODE:-

```
//////DATE:-24/03/2024
//////DAY-84
//////Implementation of Parallel-in Serial-Out
module Day_84(input clk,rst,sel,
input [3:0] pi, output so);
wire [5:0] w;
dFF D1(clk,rst,pi[3],w[5]);
dFF D2(clk,rst,w[4],w[3]);
dFF D3(clk,rst,w[2],w[1]);
dFF D4(clk,rst,w[0],so);
mux_2x1 D5(w[5],pi[2],sel,w[4]);
mux_2x1 D6(w[3],pi[1],sel,w[2]);
mux_2x1 D7(w[1],pi[0],sel,w[0]);
endmodule

module dFF(input clk,rst,D,
output reg q);
always @(posedge clk) begin
if(rst) begin
q<=0;
end
else begin
case(D)
1'b0:q<=0;
1'b1:q<=1;
endcase
end
end
endmodule


module mux_2x1(input i0,i1,sel,
output reg y);
```

```

○ always @(*) begin
○ if(sel) begin
○ y=i0;
○ end
○ else begin
○ y=i1;
○ end
○ end
○ endmodule

```

## WAVEFORMS:-

 


## TESTBENCH:-

```

module Day_84_tb();
reg clk,rst,sel;
reg [3:0] pi;
wire so;
Day_84 uut(clk,rst,sel,pi,so);
○ always #5 clk=~clk;
○ initial clk=0;
○ initial begin
○ rst=1; #10;
○ rst=0;
○ sel=0;
○ pi=4'b1010;
○ #10;
○ sel=1;
○ pi=4'b1010;
○ #10;
○ sel=0;
○ pi=4'b1010;
○ #10;
○ sel=1;
○ pi=4'b1010;
○ #10;
○ → $finish;
○ end
endmodule

```

## SCHEMATIC:-

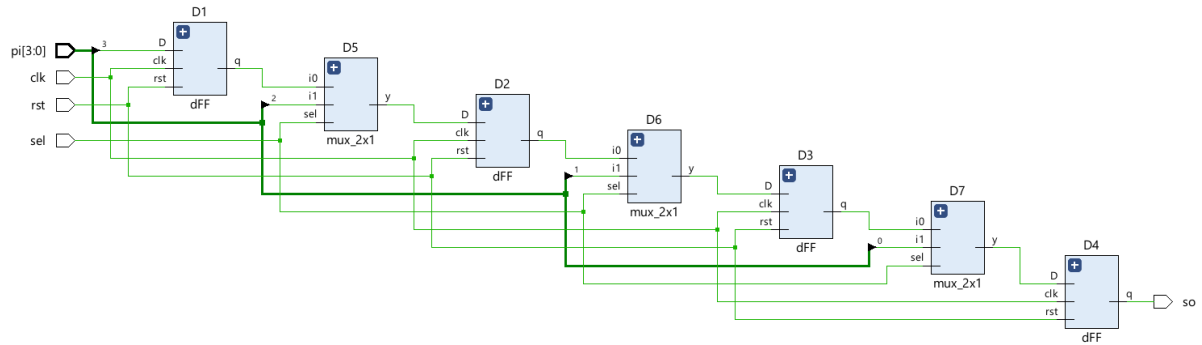

=====