



## DAY-10

### #100DAYSOFRTL

**Aim:-** Implementation of 4-Bit Carry Select Adder using Full Adders and Multiplexers.

### RTL CODE:-

```
1  //DATE:-10/01/2024
2  ///CARRY SELECT ADDER
3  module FullAdder(input A,B,C,
4  output Sum,Carry);
5  assign Sum=A^B^C;
6  assign Carry=A&B|B&C|C&A;
7  endmodule
8
9  module mux(input A,B,sel,
10 output reg y);
11 always @(A,B,sel)
12 begin
13 if(sel==0)
14 y=A;
15 else
16 y=B;
17 end
18 endmodule
19 module CarrySelectAdder(input [3:0] A,B,
20 input Cin,output Cout,
21 output [4:0] Sum);
22 wire [3:0] w0,w1,c0,c1;
23 ///FOR CARRY=0;
24 FullAdder M1(.A(A[0]),.B(B[0]),.C(Cin),.Sum(w0[0]),.Carry(c0[0]));
25 FullAdder M2(.A(A[1]),.B(B[1]),.C(c0[0]),.Sum(w0[1]),.Carry(c0[1]));
26 FullAdder M3(.A(A[2]),.B(B[2]),.C(c0[1]),.Sum(w0[2]),.Carry(c0[2]));
27 FullAdder M4(.A(A[3]),.B(B[3]),.C(c0[2]),.Sum(w0[3]),.Carry(c0[3]));
28 ///FOR CARRY=1;
29 FullAdder M5(.A(A[0]),.B(B[0]),.C(c0[3]),.Sum(w1[0]),.Carry(c1[0]));
30 FullAdder M6(.A(A[1]),.B(B[1]),.C(c1[0]),.Sum(w1[1]),.Carry(c1[1]));
31 FullAdder M7(.A(A[2]),.B(B[2]),.C(c1[1]),.Sum(w1[2]),.Carry(c1[2]));
32 FullAdder M8(.A(A[3]),.B(B[3]),.C(c1[2]),.Sum(w1[3]),.Carry(c1[3]));
33
34 ///To select the carry
35 mux m5(.A(c0[3]),.B(c1[3]),.sel(Cin),.y(Cout));
36 mux m1(.A(w0[0]),.B(w1[0]),.sel(Cin),.y(Sum[0]));
37 mux m2(.A(w0[1]),.B(w1[1]),.sel(Cin),.y(Sum[1]));
38 mux m3(.A(w0[2]),.B(w1[2]),.sel(Cin),.y(Sum[2]));
39 mux m4(.A(w0[3]),.B(w1[3]),.sel(Cin),.y(Sum[3]));
40
41 assign Sum[4]=Cout;
42 endmodule
```


## TESTBENCH:-

```
1 module CarrySelectAdder_tb();
2   reg [3:0] A,B;
3   reg Cin;
4   wire Cout;
5   wire [4:0] Sum;
6   CarrySelectAdder dut(.A(A),.B(B),.Cin(Cin),.Cout(Cout),.Sum(Sum));
7   initial begin
8     A=4'b0000; B=4'b0000;
9     Cin=1;
10    #10;
11    $display("A=%d,B=%d,Cin=%b,Cout=%b,Sum=%d",A,B,Cin,Cout,Sum);
12    A=4'b0001; B=4'b0100;
13    Cin=0;
14    #10;
15    $display("A=%d,B=%d,Cin=%b,Cout=%b,Sum=%d",A,B,Cin,Cout,Sum);
16    A=4'b0011; B=4'b0000;
17    Cin=1;
18    #10;
19    $display("A=%d,B=%d,Cin=%b,Cout=%b,Sum=%d",A,B,Cin,Cout,Sum);
20    A=4'b0110; B=4'b1110;
21    Cin=0;
22    #10;
23    $display("A=%d,B=%d,Cin=%b,Cout=%b,Sum=%d",A,B,Cin,Cout,Sum);
24    A=4'b1111; B=4'b1111;
25    Cin=1;
26    #10;
27    $display("A=%d,B=%d,Cin=%b,Cout=%b,Sum=%d",A,B,Cin,Cout,Sum);
28    A=4'b1000; B=4'b0110;
29    Cin=0;
30    #10;
31    $display("A=%d,B=%d,Cin=%b,Cout=%b,Sum=%d",A,B,Cin,Cout,Sum);
32    A=4'b0110; B=4'b1101;
33    Cin=1;
34    #10;
35    $display("A=%d,B=%d,Cin=%b,Cout=%b,Sum=%d",A,B,Cin,Cout,Sum);
36    #10;
37    $finish();
38  end
39 endmodule
```

## OUTPUT:-

```
A= 0,B= 0,Cin=1,Cout=0,Sum= 1
A= 1,B= 4,Cin=0,Cout=0,Sum= 5
A= 3,B= 0,Cin=1,Cout=0,Sum= 4
A= 6,B=14,Cin=0,Cout=1,Sum=20
A=15,B=15,Cin=1,Cout=1,Sum=31
A= 8,B= 6,Cin=0,Cout=0,Sum=14
A= 6,B=13,Cin=1,Cout=1,Sum=20
```

## SCHEMATIC:-

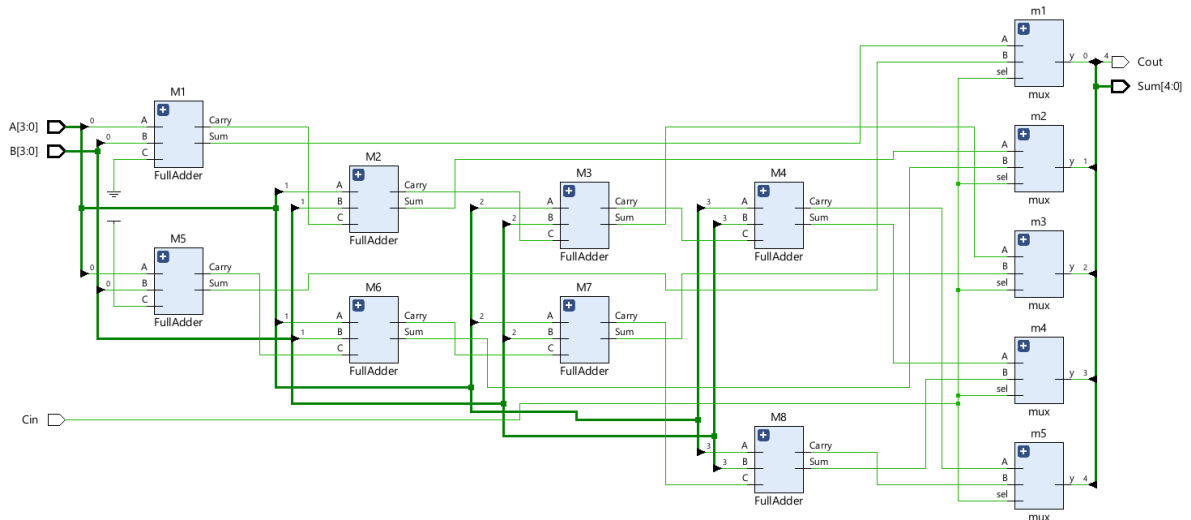

## WAVEFORMS:-

