



DAY-34

#100DAYSOFRTL

Aim:- Implementation of 2x4 Decoder using Verilog.

RTL CODE:-

```
1 //DATE:-03/02/2024
2 //Implementation of 2x4 Decoder.
3 module Decoder_2x4(input [1:0] A,
4     output [3:0] Y);
5     wire w1,w2,w3,w4;
6     and g1(Y[0], (~A[1]), (~A[0]));
7     and g2(Y[1], (~A[1]), (A[0]));
8     and g3(Y[2], (A[1]), (~A[0]));
9     and g4(Y[3], (A[1]), (A[0]));
10 endmodule
11
```


TESTBENCH:-

```
module Decoder_tb();
    reg [1:0] A;
    //reg E;
    wire [3:0] Y;
    Decoder_2x4 uut(A,Y);
    initial begin
        for(int i=0; i<10; i=i+1) begin
            A=$random();
            #10;
            $display("A=%d,Y=%d",A,Y);
            #10;
        end
    end
    initial begin
        #200;
        $finish();
    end
endmodule
```

OUTPUT:-

A=0, Y= 1
A=1, Y= 2
A=1, Y= 2
A=3, Y= 8
A=1, Y= 2
A=1, Y= 2
A=1, Y= 2
A=2, Y= 4
A=1, Y= 2
A=1, Y= 2

WAVEFORMS:-

 

SCHEMATIC:-

