



## DAY-53

### #100DAYSOFRTL

**Aim:-** Implementation of **2-BIT Cube Generator** using Verilog.

### RTL CODE:-

```
///DATE:-22/02/2024
///DAY-53
///Implementation of 2-bit Cube generator.
module Day_53(input [1:0] A,
output [4:0] Y);
○ assign Y[0]=A[0];
○ assign Y[1]=A[1]&A[0];
○ assign Y[2]=1'b0;
○ assign Y[3]=A[1];
○ assign Y[4]=A[1]&A[0];
endmodule
```


### TESTBENCH:-

```
module Day_53_tb();
reg [1:0] A;
wire [4:0] Y;
Day_53 uut(A,Y);
initial begin
○ for(integer i=0; i<10; i=i+1) begin
○ A=$random();
○ #10;
○ $display("A=%d,Y=%d",A,Y);
//#10;
end
end
initial begin
○ #110;
○ → $finish();
end
endmodule
```


## OUTPUT:-

A=0, Y= 0  
A=1, Y= 1  
A=1, Y= 1  
A=3, Y=27  
A=1, Y= 1  
A=1, Y= 1  
A=1, Y= 1  
A=2, Y= 8

## WAVEFORMS:-

 

## SCHEMATIC:-

 

---