



DAY-21

#100DAYSOFRTL

Aim:- Implementation of 4x1 Mux using Verilog.

RTL CODE:-

```
//////DATE:-21/01/2024
//////Implementation of 4X1 MUX
module Mux_4x1(input [3:0]A,
input [1:0] Sel,
output reg y);
○ always @(A or Sel)
begin
○ case(Sel)
○ 2'b00:y=A[0];
○ 2'b01:y=A[1];
○ 2'b10:y=A[2];
○ 2'b11:y=A[3];
default:begin end
endcase
end
endmodule
```


OUTPUT:-

```
A=0100, Sel=1, y=0
A=1001, Sel=3, y=1
A=1101, Sel=1, y=0
A=0101, Sel=2, y=1
A=0001, Sel=1, y=0
A=0110, Sel=1, y=1
A=1101, Sel=0, y=1
A=1001, Sel=2, y=0
A=0101, Sel=2, y=1
A=0101, Sel=3, y=0
A=0010, Sel=3, y=0
A=0010, Sel=2, y=0
A=1000, Sel=1, y=0
A=1100, Sel=1, y=0
A=1101, Sel=1, y=0
```

TESTBENCH:-

```
module Mux_tb();  
    reg [3:0] A;  
    reg [1:0] Sel;  
    wire y;  
    Mux_4x1 uut (A,Sel,y);  
    initial begin  
        for(integer i=0; i<15; i=i+1)  
        begin  
            A=$random();  
            Sel=$random();  
            #10;  
            $display("A=%b,Sel=%d,y=%d",A,Sel,y);  
            #10;  
        end  
    end  
endmodule
```

WAVEFORMS:-

 

SCHEMATIC:-

