



DAY-20

#100DAYSOFRTL

Aim:- Implementation of 2x1 Mux using Verilog.

RTL CODE:-

```
//////DATE:-20/01/2024
//////Implementation of 2X1 MUX
//////Gate level Modelling
/*module Mux_2x1(input [1:0]A,
input Sel,output y);
wire [1:0] w;
and g1(w[0],A[0],(~Sel));
and g2(w[1],A[1],Sel);
or g3(y,w[0],w[1]);
endmodule*/
module Mux_2x1(input [1:0] A,
input Sel, output y);
○ assign y=Sel?A[1]:A[0];
endmodule
```

TESTBENCH:-

```
module Mux_2x1_tb();
reg [1:0] A;
reg Sel;
wire y;
Mux_2x1 uut(A,Sel,y);
initial begin
○ A=2'b00; Sel=0;
○ #10;
○ $display("A=%b,Sel=%b,y=%b",A,Sel,y);
○ A=2'b01; Sel=0;
○ #10;
○ $display("A=%b,Sel=%b,y=%b",A,Sel,y);
○ A=2'b10; Sel=1;
○ #10;
○ $display("A=%b,Sel=%b,y=%b",A,Sel,y);
○ A=2'b11; Sel=1;
○ #10;
○ $display("A=%b,Sel=%b,y=%b",A,Sel,y);
○ ➔ $finish();
end
endmodule
```

OUTPUT:-


A=00, Sel=0, y=0

A=01, Sel=0, y=1

A=10, Sel=1, y=1

A=11, Sel=1, y=1

WAVEFORMS:-

 

SCHEMATIC:-

