



DAY-72

#100DAYSOFRTL


Aim:- Implementation of JK F/F TO T F/F using Verilog.

RTL CODE:-

```
//////DATE:-12/03/2024
////DAY-72
////Implementation of JK FF TO T FF
module Day_72_(input clk,rst,T,
output q,qbar);
Jkff jkff(clk,rst,T,T,q,qbar);
endmodule

module Jkff(input clk,rst,J,K,
output reg q, qbar);
○ always@(posedge clk) begin
○ if(rst) begin
○ q<=0;
○ qbar<=1;
○ end
○ else begin
○ case({J,K})
○ 2'b00:{q,qbar}<={q,qbar};
○ 2'b01:{q,qbar}<={1'b0,1'b1};
○ 2'b10:{q,qbar}<={2'b10};
○ 2'b11:{q,qbar}<={qbar,q};
○ default: begin end
○ endcase
○ end
○ end
endmodule
```


WAVEFORMS:-

 

TESTBENCH:-

```
module Day_72_tb();  
  reg clk,rst,T;  
  wire q,qbar;  
  Day_72_uut(clk,rst,T,q,qbar);  
  ○ always #5 clk=~clk;  
  ○ initial clk=0;  
  initial begin  
  ○ rst=1; #10;  
  ○ rst=0;  
  ○ T=0; #20;  
  ○ T=1; #30;  
  ○ T=0; #20;  
  ○ T=1; #30;  
  ○ T=0; #20;  
  ○ T=1; #30;  
  ○ T=0; #20;  
  ○ T=1; #30;  
  ○ → $finish();  
  end  
endmodule
```

SCHEMATIC:-

 

=====