



## DAY-63

### #100DAYSOFRTL

**Aim:-** Implementation of **NEGATIVE EDGE DETECTOR** using Verilog.


### RTL CODE:-

```
//////DATE:-03/03/2024
//////DAY-63
//////Implementation of NEGATIVE EDGE DETECTOR
module Day_63(input clk,data,
output NegativeDetector);
reg data_d;
○ always @(posedge clk) begin
○ data_d<=data;
end
○ assign NegativeDetector=~data & (data_d);
endmodule
```

### TESTBENCH:-

```
module Day_63_tb();
reg clk;
reg data;
wire NegativeDetector;
Day_63 uut(clk,data,NegativeDetector);
○ always #5 clk=~clk;
○ initial clk=0;
initial begin
○ data=1;
○ #15; data=0;
○ #20;data=1;
○ #15;data=0;
○ #20; data=1;
○ #15;data=0;
○ #20;data=1;
○ #15; data=0;
○ #20;data=1;
○ #15;data=0;
○ #20; data=1;
○ #15;data=0;
○ #20;data=1;
○ #15; data=0;
○ #20;data=1;
○ #15;data=0;
end
endmodule
```

## WAVEFORMS:-

 

## SCHEMATIC:-

