



DAY-73

#100DAYSOFRTL


Aim:- Implementation of JK F/F TO D F/F using Verilog.

RTL CODE:-

```
//////DATE:-13/03/2024
//////DAY-73
//////Implementation of JK FF TO D FF
module Day_73(input clk,rst,D,
output q,qbar);
wire w1;
not g1(w1,D);
Jkff1 jkff(clk,rst,D,w1,q,qbar);
endmodule

/// JK flipflop
module Jkff1(input clk,rst,J,K,
output reg q, qbar);
always@(posedge clk) begin
if(rst) begin
q<=0;
qbar<=1;
end
else begin
case ({J,K})
2'b00: {q,qbar}<={q,qbar};
2'b01: {q,qbar}<={1'b0,1'b1};
2'b10: {q,qbar}<={2'b10};
2'b11: {q,qbar}<={qbar,q};
default: begin end
endcase
end
end
endmodule
```


WAVEFORMS:-

 

TESTBENCH:-

```
module Day_73_tb();  
    reg clk,rst,D;  
    wire q,qbar;  
    Day_73 uut(clk,rst,D,q,qbar);  
    ○ always #5 clk=~clk;  
    ○ initial clk=0;  
    initial begin  
    ○ rst=1;  
    ○ rst=0;  
    ○ D=0; #20;  
    ○ D=1; #30;  
    ○ D=0; #20;  
    ○ D=1; #30;  
    ○ D=0; #20;  
    ○ D=1; #30;  
    ○ D=0; #20;  
    ○ D=1; #30;  
    ○ → $finish();  
    end  
endmodule
```

SCHEMATIC:-

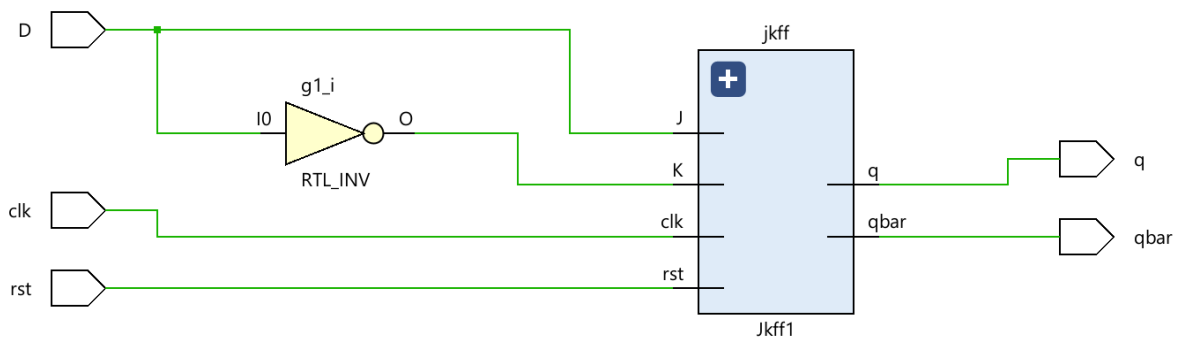

=====