



DAY-37

#100DAYSOFRTL

Aim:- Implementation of Full Adder using 3:8 Decoder.

RTL CODE:-

```
////Day-37
////DATE:-06/02/2024
////Implementation of Full Adder using 3:8 Decoder
module Dec_3x8(input [2:0] A,
output reg [7:0] Y);
  always @(*) begin
  case (A)
  3'b000:Y=8'd1;
  3'b001:Y=8'd2;
  3'b010:Y=8'd4;
  3'b011:Y=8'd8;
  3'b100:Y=8'd16;
  3'b101:Y=8'd32;
  3'b110:Y=8'd64;
  3'b111:Y=8'd128;
  default: begin end
  endcase
  end
endmodule

module Dec_Fa(input [2:0] A,
output Sum,Carry);
  wire [7:0] Y;
  Dec_3x8 M1(A,Y);
  assign Sum=Y[1]|Y[2]|Y[4]|Y[7];
  assign Carry=Y[3]|Y[5]|Y[6]|Y[7];
endmodule
```

TESTBENCH:-

```
module Dec_Fa_tb();
  reg [2:0] A;
  wire Sum,Carry;
  Dec_Fa uut(A,Sum,Carry);
  initial begin
  for(int i=0; i<10; i=i+1) begin
  A=$random();
  #10;
  $display("A=%b,Sum=%d,Carry=%d",A,Sum,Carry);
  #10;
  end
  end
  initial begin
  #300;
  $finish();
  end
endmodule
```

OUTPUT:-

A=100, Sum=1, Carry=0
A=001, Sum=1, Carry=0
A=001, Sum=1, Carry=0
A=011, Sum=0, Carry=1
A=101, Sum=0, Carry=1
A=101, Sum=0, Carry=1
A=101, Sum=0, Carry=1
A=010, Sum=1, Carry=0
A=001, Sum=1, Carry=0
A=101, Sum=0, Carry=1

WAVEFORMS:-



SCHEMATIC:-

