



DAY-60

#100DAYSOFRTL

Aim:- Implementation of **BCD TO 7 SEVEN SEGMENT DISPLAY** using Verilog.

RTL CODE:-

```
1 //DATE:-29/02/2024
2 //DAY-60
3 //Implementation of BCD TO 7 SEVEN DISPLAY
4 module Day_60(input [3:0] BCD,
5 output reg [6:0] S);
6 always @(BCD) begin
7 case(BCD)
8 4'b0000: S=7'b0111111; ///Display 0
9 4'b0001: S=7'b0000110; ///Display 1
10 4'b0010: S=7'b1011011; ///Display 2
11 4'b0011: S=7'b1001111; ///Display 3
12 4'b0100: S=7'b1100110; ///Display 4
13 4'b0101: S=7'b1101101; ///Display 5
14 4'b0110: S=7'b1111101; ///Display 6
15 4'b0111: S=7'b0000111; ///Display 7
16 4'b1000: S=7'b1111111; ///Display 8
17 4'b1001: S=7'b1100111; ///Display 9
18 default: S=7'b0;
19 endcase
20 end
21 endmodule
22 ;
```

OUTPUT:-

```
Time resolution is 1 ps
BCD=0000,S=0111111
BCD=0010,S=1011011
BCD=0100,S=1100110
BCD=1000,S=1111111
BCD=1001,S=1100111
```


TESTBENCH:-

```

1 module Day_60_tb();
2   reg [3:0] BCD;
3   wire [6:0] S;
4   Day_60 uut (BCD,S);
5   initial begin
6     $monitor("BCD=%b,S=%b",BCD,S);
7     BCD=4'b0000;
8     #10;
9     BCD=4'b0010;
10    #10;
11    BCD=4'b0100;
12    #10;
13    BCD=4'b1000;
14    #10;
15    BCD=4'b1001;
16    #10;
17  end
18  initial begin
19    #70;
20    $finish();
21  end
22 endmodule

```

WAVEFORMS:-

 

SCHEMATIC:-

