



## DAY-51

### #100DAYSOFRTL

**Aim:-** Implementation of **SR-GATED NAND LATCH** using Verilog.

### RTL CODE:-

```
1 //DATE:-20/02/2024
2 //DAY-51
3 //Implementation of SR Gated NAND Latch
4 module Day_51_Latch(input S,R,EN,
5 output q,qbar);
6 wire w1,w2;
7 nand g1(w1,S,EN);
8 nand g2(w2,R,EN);
9 nand g3(q,qbar,w1);
10 nand g4(qbar,q,w2);
11 endmodule
12
```

### TESTBENCH:-

```
module Day_51_Latch_tb();
reg S,R,EN;
wire q,qbar; //Unit Under Test
Day_51_Latch uut(S,R,EN,q,qbar);
initial begin
EN=1; // #10;
S=0; R=0; #10;
$display("S=%b,R=%b,EN=%b,q=%b,qbar=%b",S,R,EN,q,qbar);
S=0; R=1; #10;
$display("S=%b,R=%b,EN=%b,q=%b,qbar=%b",S,R,EN,q,qbar);
S=1; R=0; #10;
$display("S=%b,R=%b,EN=%b,q=%b,qbar=%b",S,R,EN,q,qbar);
S=1; R=1; #10;
$display("S=%b,R=%b,EN=%b,q=%b,qbar=%b",S,R,EN,q,qbar);
end
initial begin
#100;
$finish();
end
endmodule
```

## OUTPUT:-


S=0,R=0,EN=1,q=x,qbar=x

S=0,R=1,EN=1,q=0,qbar=1

S=1,R=0,EN=1,q=1,qbar=0

S=1,R=1,EN=1,q=1,qbar=1

## WAVEFORMS:-

 

## SCHEMATIC:-

