



DAY-58

#100DAYSOFRTL

Aim:- Implementation of **Left and Right Shift Registers** using Verilog.


RTL CODE:-

```
//////DATE:-27/02/2024
//////DAY-58
//////Implementation of Left and right shift Registers
module Day_58(input clk,rst,lrbar,
input [3:0] i,output reg [3:0] y);
  always @(posedge clk) begin
    if(rst)
      y<=4'b0000;
    else
      begin
        if(lrbar)
          y<=(i<<1);
        else
          y<=(i>>1);
        end
      end
  end
endmodule
```

OUTPUT:-

Time resolution is 1 ps
clk=0,rst=0,lrbar=0,i=0100,y=0010
clk=0,rst=0,lrbar=1,i=0100,y=1000

WAVEFORMS:-

 

TESTBENCH:-

```
module Day_58_tb();
    reg clk,rst,lrbar;
    reg [3:0] i;
    wire [3:0] y;
    Day_58 uut(clk,rst,lrbar,i,y);
    ○ always #5 clk=~clk;
    ○ initial clk=5;
    initial begin
    ○ rst=1; #10;
    ○ rst=0;
    ○ lrbar=0;
    ○ i=4'b0100;
    ○ #10;
    ○ $display("clk=%d,rst=%d,lrbar=%d,i=%b,y=%b",clk,rst,lrbar,i,y);
    ○ lrbar=1;
    ○ i=4'b0100;
    ○ #10;
    ○ $display("clk=%d,rst=%d,lrbar=%d,i=%b,y=%b",clk,rst,lrbar,i,y);
    end
    initial begin
    ○ #100;
    ○ → $finish();
    end
endmodule
```

SCHEMATIC:-

