



DAY-38

#100DAYSOFRTL

Aim:- Implementation of 8:3 Priority Encoder.

RTL CODE:-

```
////Day-38
////DATE:-07/02/2024
////Implementation of Priority Encoder
module Encoder1_8x3(input [7:0] A,
output reg [2:0] Y);
○ always @(*) begin
○ case(A)
○ 8'b0000001:Y=3'b000;
○ 8'b000001x:Y=3'b001;
○ 8'b00001xx:Y=3'b010;
○ 8'b0001xxx:Y=3'b011;
○ 8'b001xxxx:Y=3'b100;
○ 8'b01xxxxx:Y=3'b101;
○ 8'b1xxxxxx:Y=3'b110;
○ 8'b1xxxxxx:Y=3'b111;
default: begin end
endcase
end
endmodule
```


TESTBENCH:-

```
module Enc_tb();
reg [7:0] A;
wire [2:0] Y;
Encoder1_8x3 uut(A,Y);
initial begin
○ for(int i=0; i<20; i=i+1) begin
○ A=$random();
○ #10;
○ $display("A=%b,Y=%d",A,Y);
○ #10;
end
end
initial begin
○ #250;
○ → $finish();
end
endmodule
```


OUTPUT:-

```
A=00100100, Y=5
A=10000001, Y=7
A=00001001, Y=3
A=01100011, Y=6
A=00001101, Y=3
A=10001101, Y=7
A=01100101, Y=6
A=00010010, Y=4
A=00000001, Y=0
A=00001101, Y=3
A=01110110, Y=6
A=00111101, Y=5
```

WAVEFORMS:-

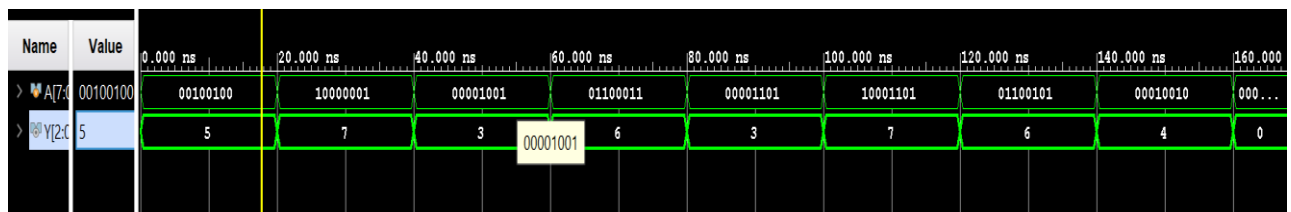

SCHEMATIC:-

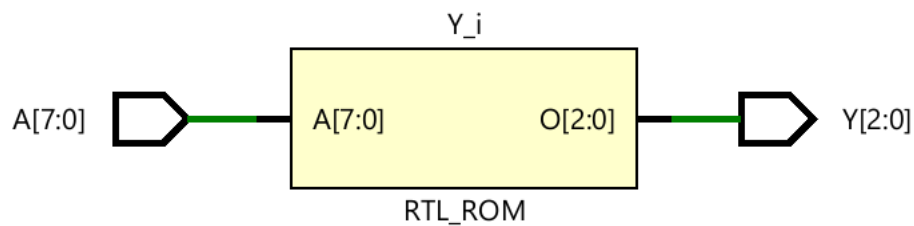

=====