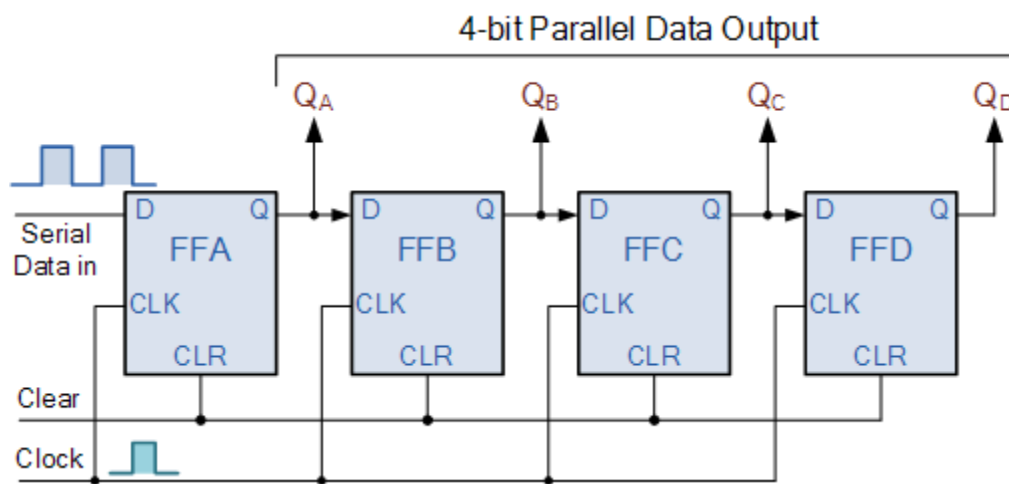




DAY-82

#100DAYSOFRTL

Aim:- Implementation of **Serial-in Parallel-Out Shift Register**.



RTL CODE:-


```
//DATE:-22/03/2024
//DAY-82
//Implementation of Serial-in Parallel-Out
module Day_82(input clk,rst,si,output [3:0] po);
    wire [2:0] q;
    Dff D1(clk,rst,si,q[2]);
    Dff D2(clk,rst,q[2],q[1]);
    Dff D3(clk,rst,q[1],q[0]);
    Dff D4(clk,rst,q[0],po[0]);
    assign po[3:1]=q[2:0];
endmodule

module Dff(input clk,rst,D,
output reg q);
    always @(posedge clk) begin
        if(rst) begin
            q<=0;
        end
        else begin
            case(D)
                1'b0:q=1'b0;
                1'b1:q=1'b1;
            endcase
        end
    end
endmodule
```


TESTBENCH:-

```
module Day_82_tb();  
  reg clk,rst,si;  
  wire [3:0] po;  
  Day_82 uut(clk,rst,si,po);  
  ○ always #5 clk=~clk;  
  ○ initial clk=0;  
  initial begin  
  ○ rst=1; #10;  
  ○ rst=0;  
  ○ si=1; #10;  
  ○ si=0; #10;  
  ○ si=1; #10;  
  ○ si=0; #10;  
  // #20;  
  ○ → $finish();  
  end  
endmodule
```

WAVEFORMS:-

 

SCHEMATIC:-

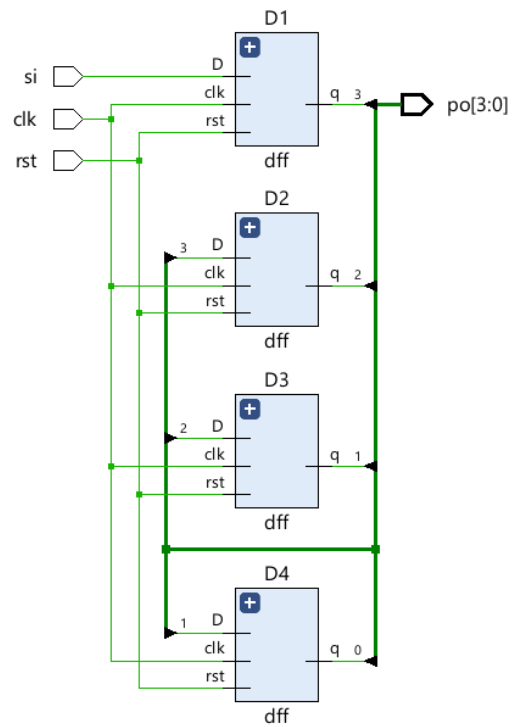

=====